## バッテリーあがり。

充電しても数日後に充電が必要になる場合。

- ① バッテリー電圧測定
- ② エンジンをかけ、オルタネータからの出力電圧測定。



エンジン回転は3,600rpm(フルスロットル)
AC 30V以上 レギュレタの2Pのカップラーを外し、オルタネータか 32~34V らの出力電圧を測定
⇒交流30V以上(32V~34V)
測定が終わったら2Pのカップラーを元に戻す。

## ③ レギュレターからの出力電圧を測定

レギュレターから出ている配線で1Pの赤いカップラーのついた配線をカップラーから外す。 赤いカップラーの配線の端子と本体のハーネス側の端子との間で電圧を測定する。

⇒直流11V~14V、電圧は徐々に上がっていく。14Vでレギュレターのカットアウトが作動しきれる。 注意:バッテリーが放電していると、この電圧はでません。充電されているバッテリーで測定する。



## ④ その他 レギュレターの良否判定

レギュレターから出ている3本の配線はレギュレターのボディー(アルミ製)との間で導通があったらダメただし、レギュレターがきちんとアース(接地)されていること(要注意: セルモータ側のスターターストラップで接地)

## ⑤ 確認作業

オルタネータ、レギュレター、ハーネスすべてを結び、バッテリー端子で電圧を測定する。 電圧が徐々に上昇し、14Vまであがったところで止まれば、レギュレターのカットアウトが正常に 働いていると判断。

注意:レギュレターは本体に確実に取り付けられている状態(ボディーアースが確実)で上記の測定をすることボディーアースに関しては、レギュレターが取り付けられているセルモーターにスターターストラップ(幅15mm×長さ100mmくらいの鉄板)が装着されていること確認